

# Architettura degli Elaboratori

Lezione 11 – Circuiti combinatori per l'aritmetica binaria

**Giuseppe Cota**

Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche e Informatiche  
Università degli Studi di Parma

# Indice

---

- ❑ Semisommatore (half adder) e sommatore completo (full adder)
- ❑ Sommatore con calcolo anticipato del riporto
- ❑ Unità aritmetico logiche (ALU)

# **Sommatore (half adder) e sommatore completo (full adder)**

# Sommatore



---

- Il circuito (combinatorio) base per il calcolo dell'addizione è l'addizionatore a un bit (“full adder” o “addizionatore completo”).
- Ha in ingresso:
  - due addendi  $A_i$  e  $B_i$ , da un bit ciascuno
  - il riporto in ingresso  $R_{i-1}$ , da un bit
- Ha in uscita:
  - la somma  $S_i$ , da un bit
  - il riporto in uscita  $R_i$ , da un bit
- È composto da due **half adder** o **semisommatore**.

# Semisommatore (half adder)

- Il semisommatore non tiene conto di un eventuale riporto in ingresso.

$A_i$	$B_i$	$S_i$	$R_i$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

  

versione blackbox

$$S_i = \overline{A_i}B_i + A_i\overline{B_i} = A_i \oplus B_i$$
$$R_i = A_iB_i$$

# Somma binaria

- Per poter effettuare la somma di due numeri interi su più bit occorre tener conto dei riporti.

Riporti	$R_{n-1}$	$R_{n-2}$	...	$R_{i-1}$	...	$R_0$	$R_{-1}$	
$A$		$A_{n-1}$	...	$A_i$	...	$A_1$	$A_0$	+
$B$		$B_{n-1}$	...	$B_i$	...	$B_1$	$B_0$	=
$S$		$S_{n-1}$	...	$S_i$	...	$S_1$	$S_0$	

$A_i$	$B_i$	$R_{i-1}$	$S_i$	$R_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) R_{i-1}$$

# Sommatore completo (full adder)

$A_i$	$B_i$	$R_{i-1}$	$S_i$	$R_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus R_{i-1}$$

$$R_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) R_{i-1}$$

Generatore di riporto


Propagatore di riporto

Versione semplificata

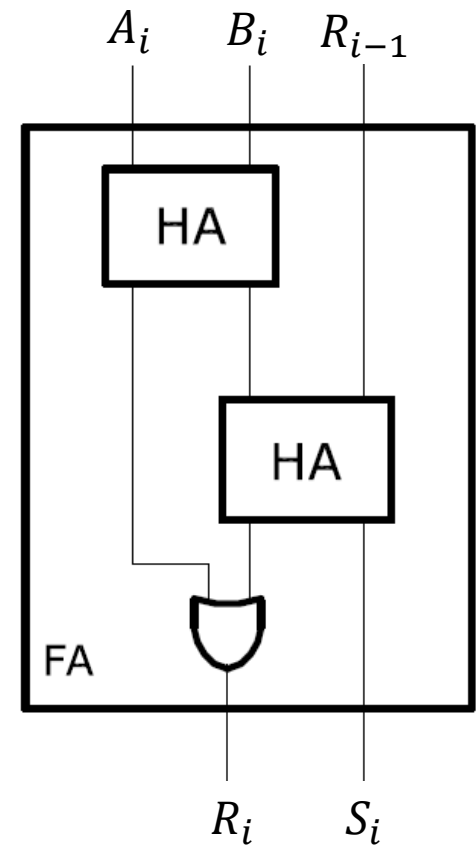 

# Ripple-carry adder a $n$ bit

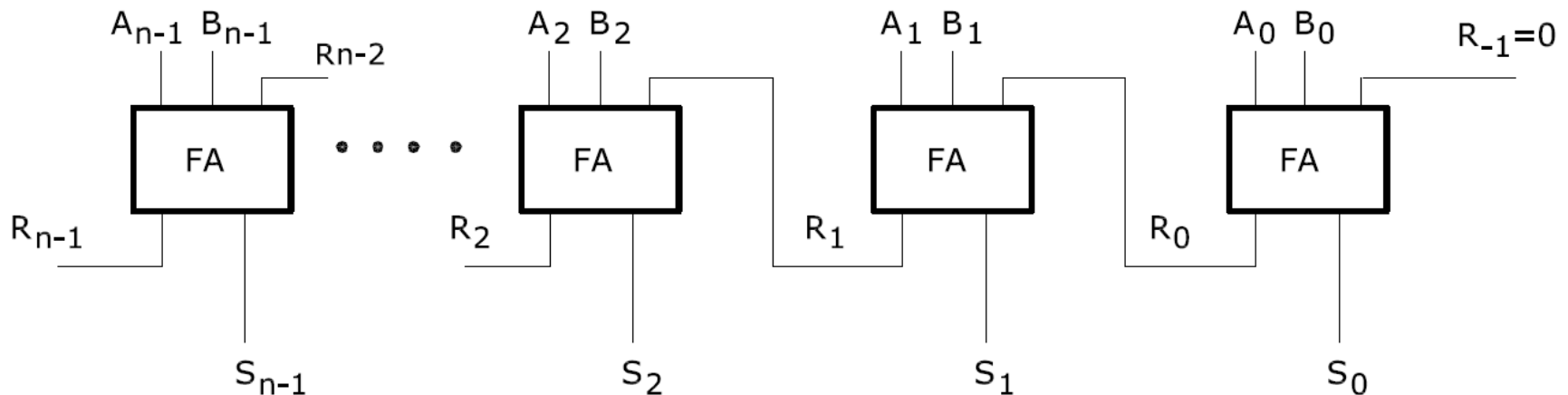
## Ripple-carry adder a $n$ bit (Sommatore a propagazione di riporto)





# Sommatore con calcolo anticipato del riporto
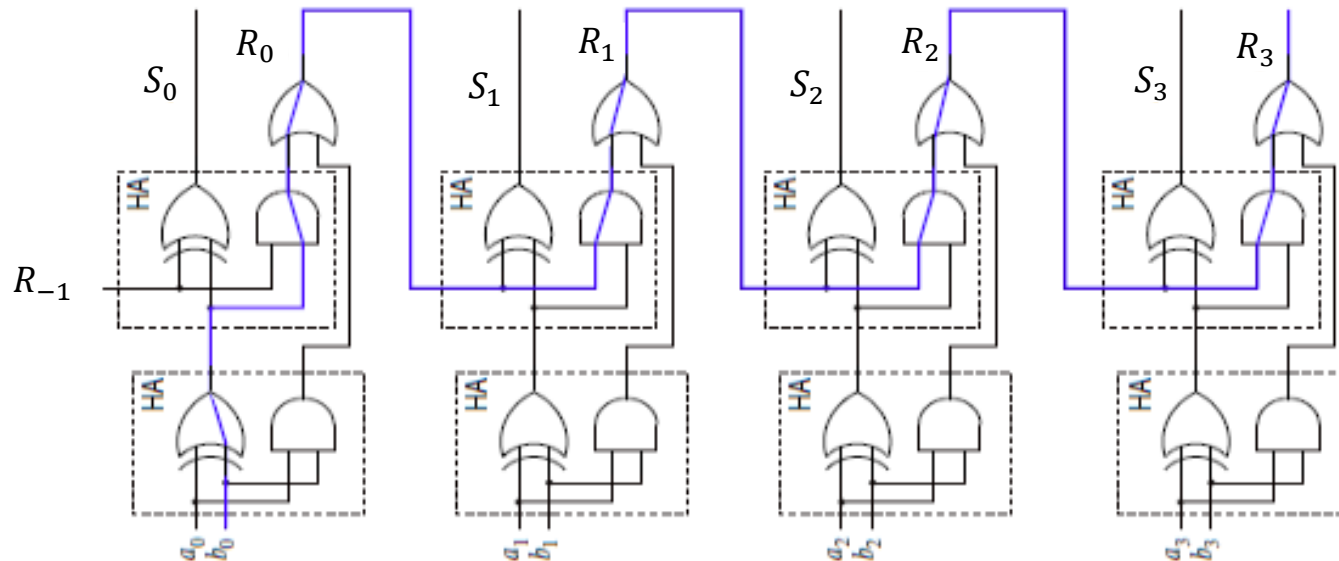
# Tempo necessario per il calcolo per un ripple-carry adder




- La rete per il calcolo della somma può produrre un risultato dopo che per ogni FA è divenuto stabile il riporto in ingresso  $R_i$ .
- Nel peggiore dei casi, se  $\tau$  è il tempo di commutazione di una qualunque porta (ritardo di una porta):
  - Tempo per calcolare  $R_{n-1}$ :  $\Delta_{R_{n-1}} = n \cdot 2\tau + \tau = (2n + 1)\tau$
  - Tempo per calcolare  $S_{n-1}$ :  $\Delta_{S_{n-1}} = \Delta_{R_{n-2}} + \tau = (2(n - 1) + 1)\tau + \tau = 2n\tau$

**Rete lenta!**
 
# Calcolo anticipato del riporto

- È possibile ridurre i tempi di calcolo della somma con la tecnica del **calcolo anticipato del riporto**.
- Se poniamo:
  - **Generatore di riporto**  $g_i = A_i B_i$
  - **Propagatore di riporto**  $p_i = A_i \oplus B_i$
- Si ha:
  - $S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus R_{i-1} = p_i \oplus R_{i-1}$
  - $R_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) R_{i-1} = g_i + p_i R_{i-1}$



**Full adder**

# Calcolo anticipato del riporto

## Esempio adder 4 bit

---

### Esempio adder 4 bit

$$R_0 = g_0 + p_0 R_{-1}$$

$$R_1 = g_1 + p_1 R_0 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 R_{-1}$$

$$R_2 = g_2 + p_2 R_1 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 R_{-1}$$


$$R_3 = g_3 + p_3 R_2 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 R_{-1}$$

Se indico  $G = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$  e  $P = p_3 p_2 p_1 p_0$  posso scrivere:


$$R_3 = G + P R_{-1}$$

- Per il calcolo anticipato del riporto serve quindi un circuito in più chiamato **look-ahead carry generator**
  - **Complica un po' il circuito sommatore, ma il calcolo è più veloce rispetto al sommatore di ripple.**

 
# Look-ahead carry generator per sommatore a 4 bit


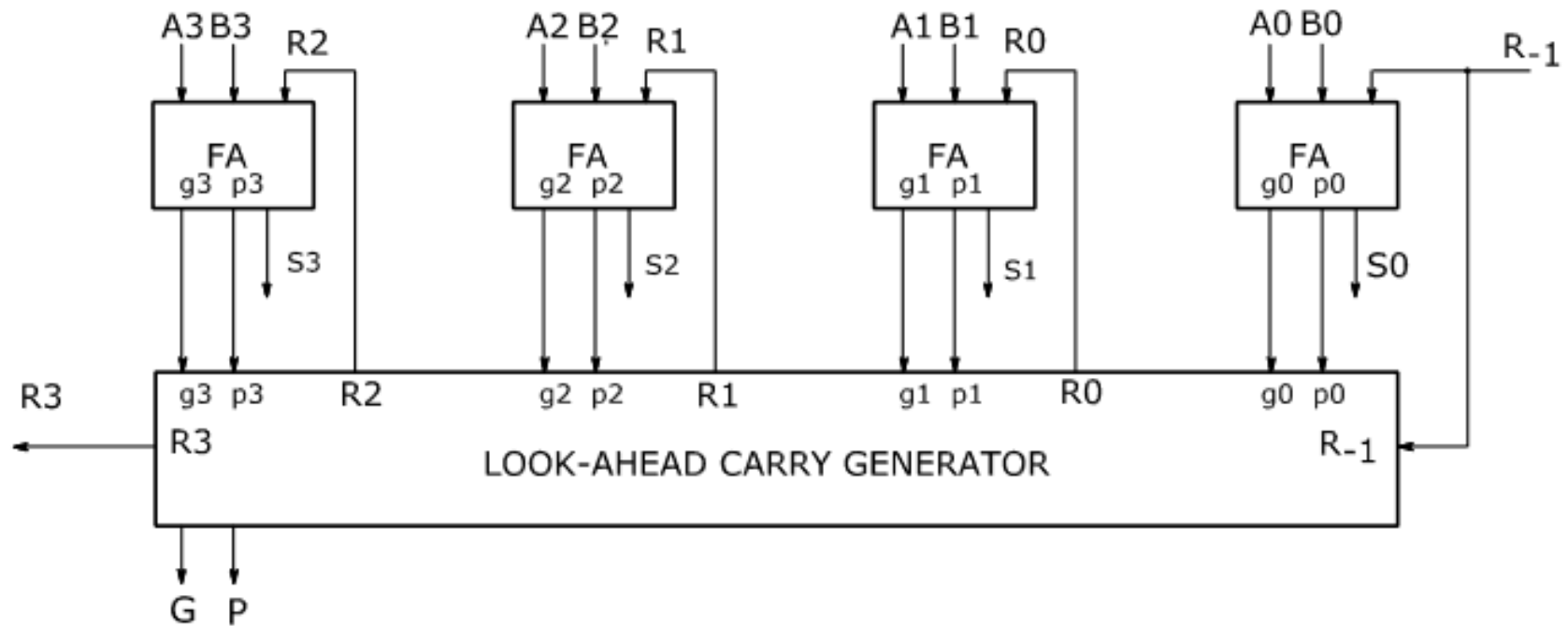
# Sommatore 4 bit con circuito look-ahead carry generator


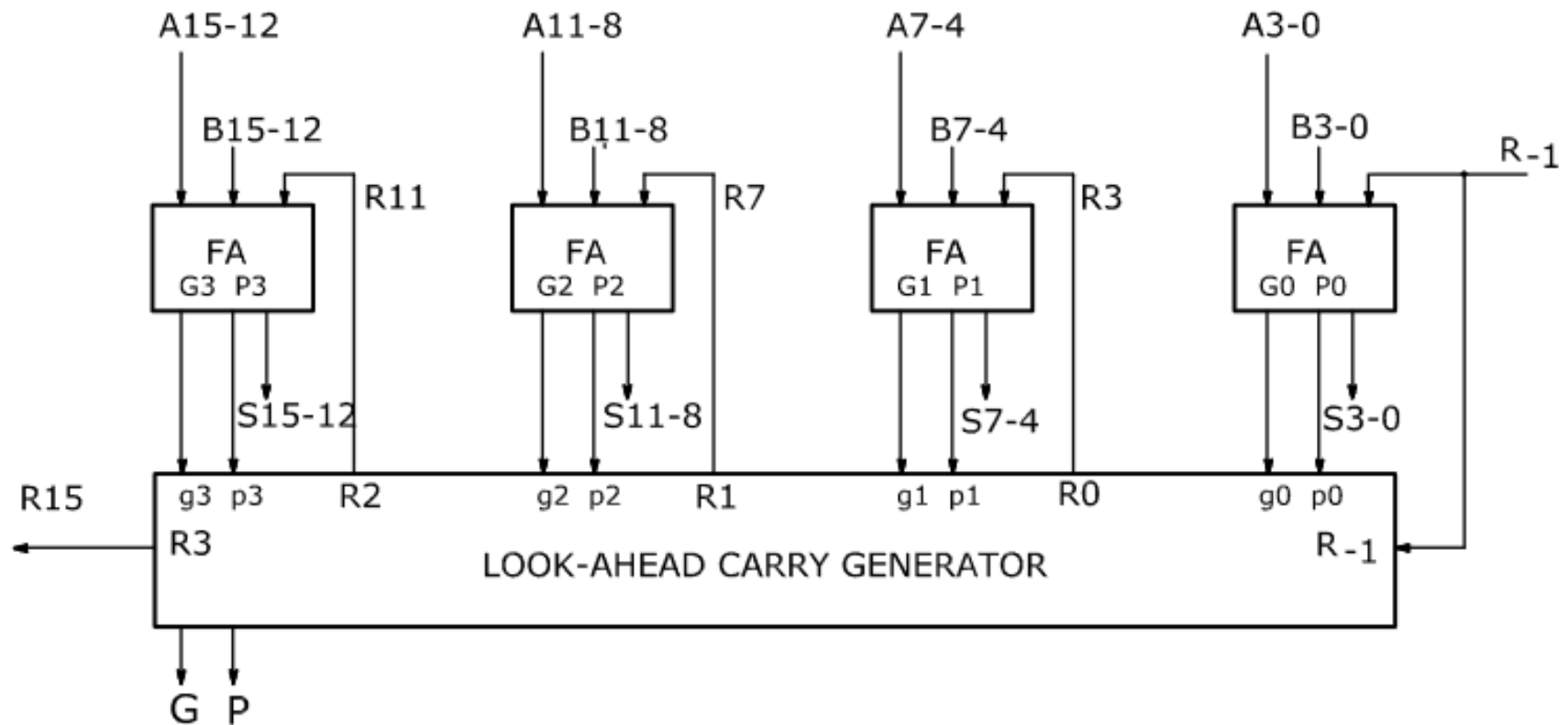
# Sommatore a 16 bit composto da 4 sommatore a 4 bit



*Terminologia:* Full adder a 4 bit = sommatore composto da 4 full adder a 1 bit

# Unità aritmetico logiche (arithmetic logic unit, ALU)



# Unità aritmetico logiche (arithmetic logic unit, ALU)

---

- Il circuito (combinatorio) algebrico completo è l'unità aritmetico-logica (Arithmetic-Logic Unit, ALU).
- È un dispositivo programmabile, capace di eseguire un repertorio di operazioni (per numeri interi):
  - aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, ecc)
  - logiche (negazione, somma e prodotto logico bit a bit, ecc)
  - di confronto (uguale, diverso, maggiore, ecc)
  - Il repertorio di operazioni varia secondo la ALU.
  - Esistono anche ALU per numeri reali.


# Sottrazioni

---

- Se uso il complemento a due per rappresentare i numeri interi, allora con il sommatore posso fare sia somme che sottrazioni
- Se  $A$  e  $B$  sono due interi positivi
  - $A + B$
  - $A - B = A + (-B) = A + \tilde{B} + 1$

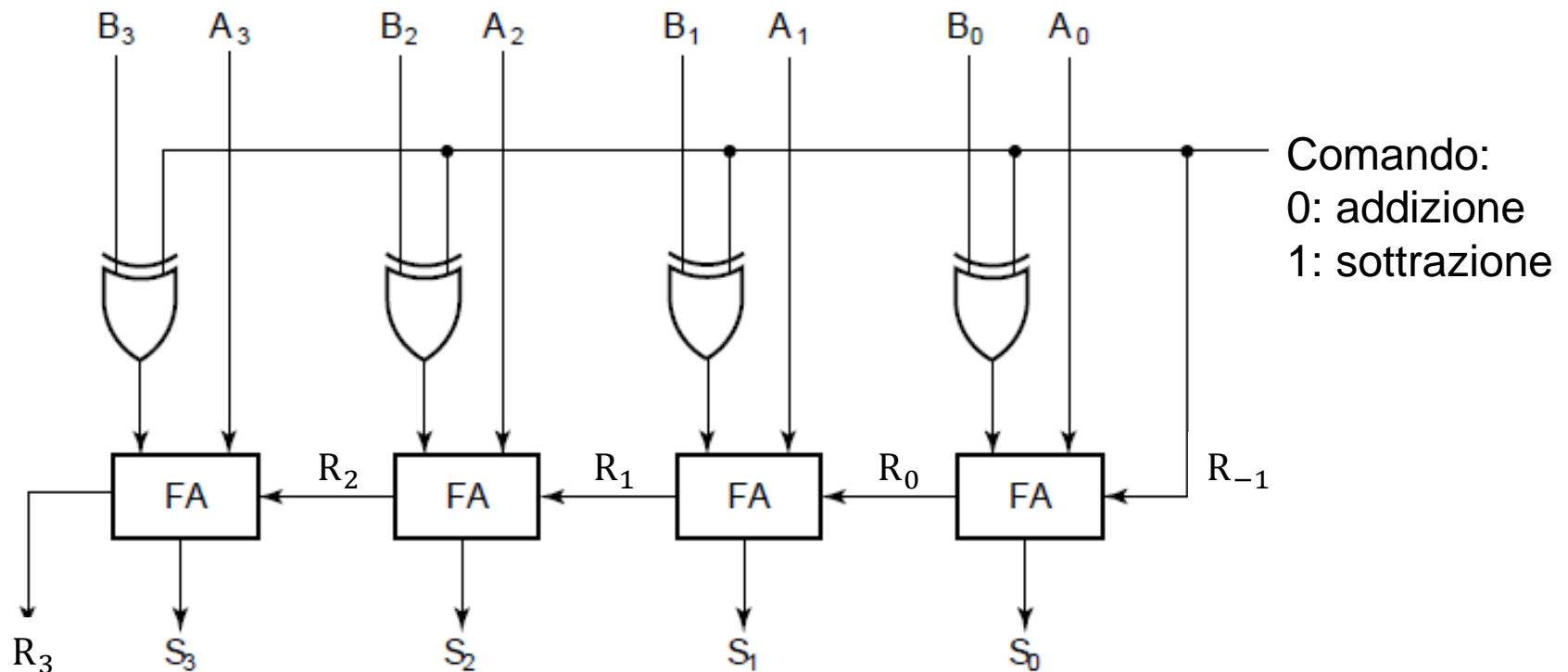
# Sommatore (di ripple) per sottrazioni versione 1

Ripple-carry adder (sommatore a propagazione di riporto) per sottrazioni/addizioni con XOR


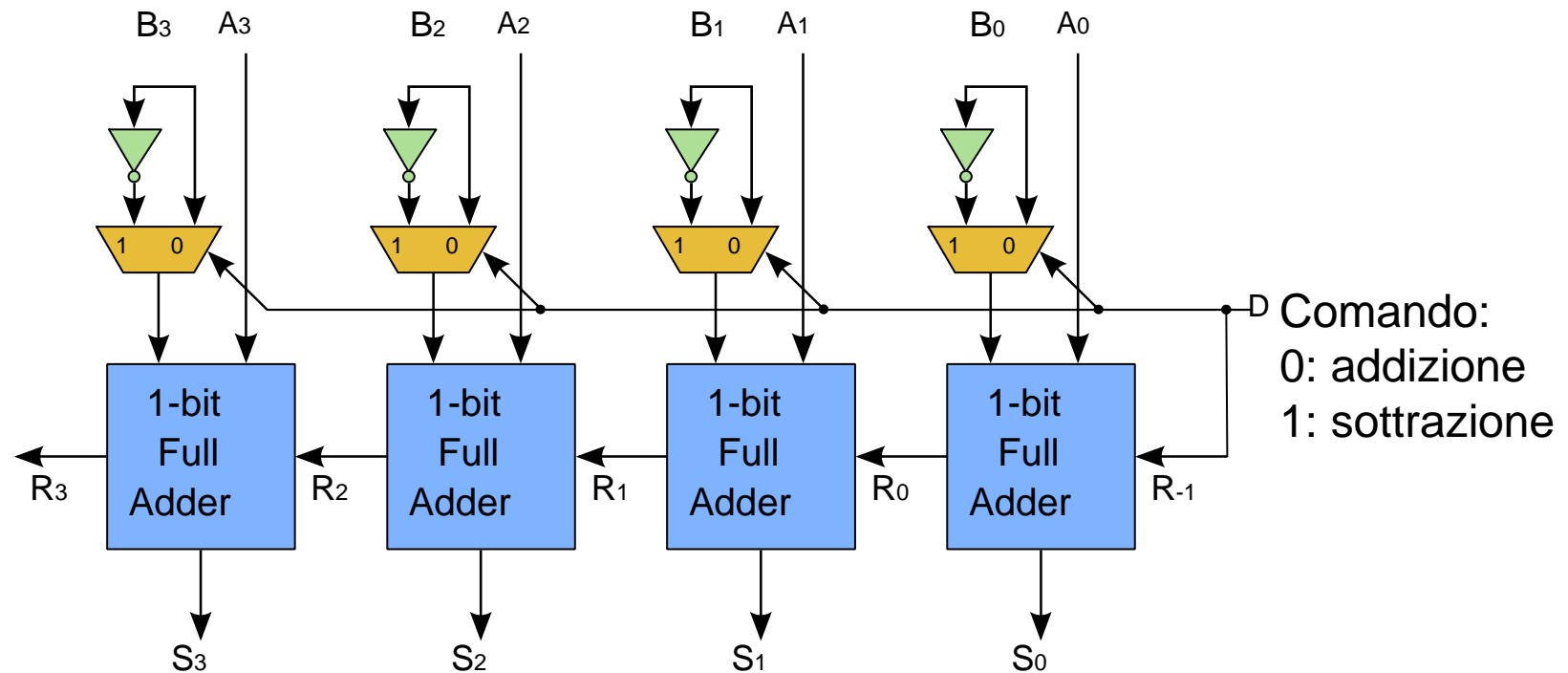
# Sommatore (di ripple) per sottrazioni versione 2

Ripple-carry adder per sottrazioni/addizioni con multiplexer



# Overflow con numeri interi con complemento a 2

- Si verifica un overflow in una somma di due numeri di  $n$  cifre in complemento a 2 se e solo se i riporti in colonna  $n$  e  $n + 1$  sono diversi

Riporto	$R_3$	$R_2$	$R_1$	$R_0$	$R_{-1}$		Decimale
	0	1	1	0			
	0	1	1	1	+		7
	0	0	1	0	=		2
Totale	1	0	0	1			-7
	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$			

**Overflow**


# Overflow con numeri interi con complemento a 2

- Si verifica un overflow in una somma di due numeri di  $n$  cifre in complemento a 2 se e solo se i riporti in colonna  $n$  e  $n + 1$  sono diversi

Riporto	$R_3$	$R_2$	$R_1$	$R_0$	$R_{-1}$		Decimale
	0	1	1	0			
		1	0	1	1	+	-5
		1	1	0	0	=	-4
Totale	0	1	1	1			7
	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$			

**Overflow**
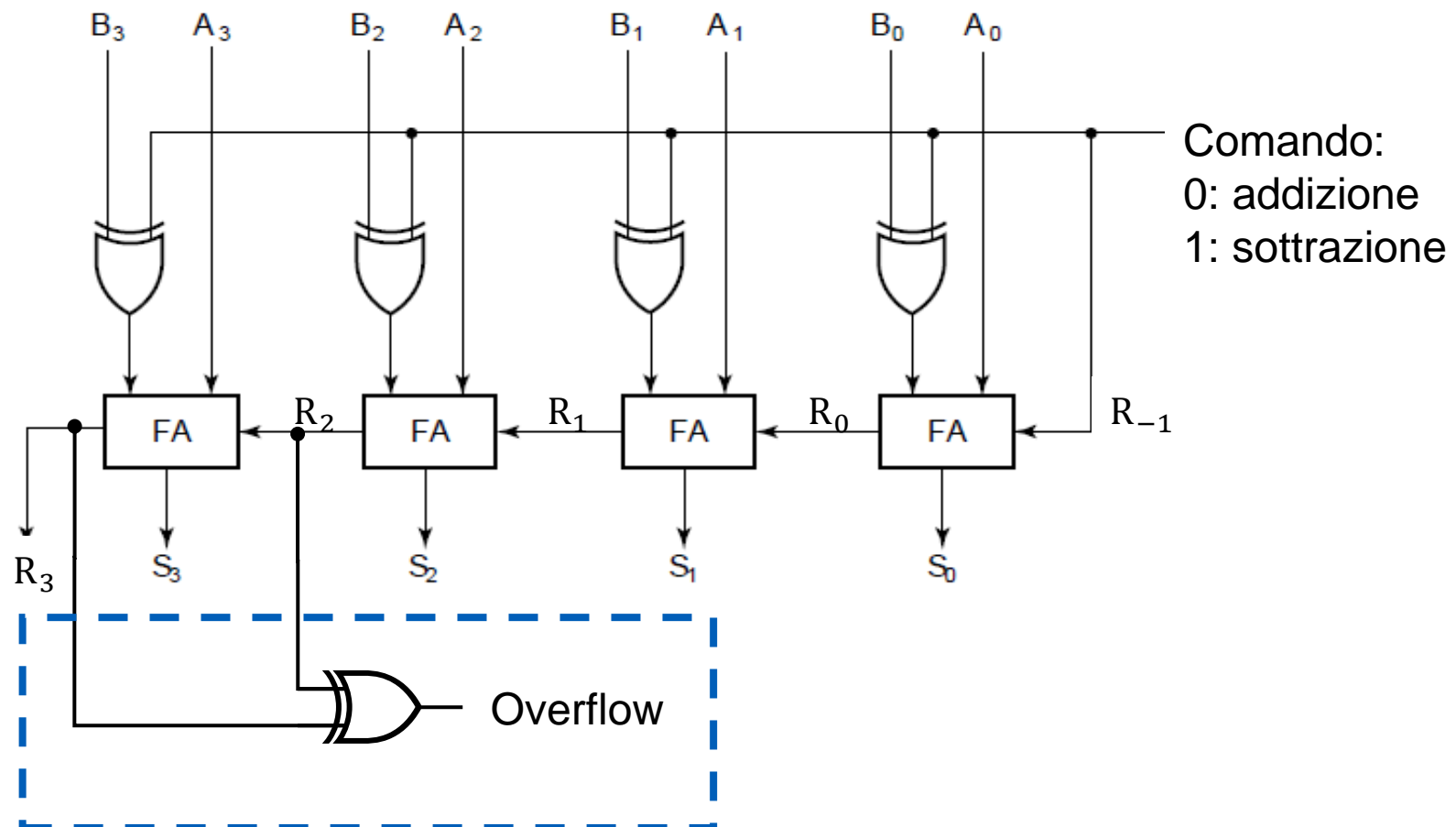
# Rete logica per controllo overflow versione 1



# Controllo overflow

- In modo alternativo, dati due numeri interi a  $n$  bit posso dire che ho un overflow:
  - Se sommo due interi positivi e ottengo un numero negativo; **oppure**
  - Se sommo due interi negativi e ottengo un numero positivo.


Riporti	$R_{n-1}$	$R_{n-2}$	...	$R_{i-1}$	...	$R_0$	$R_{-1}$	
$A$		$A_{n-1}$	...	$A_i$	...	$A_1$	$A_0$	+
$B$		$B_{n-1}$	...	$B_i$	...	$B_1$	$B_0$	=
$S$		$S_{n-1}$	...	$S_i$	...	$S_1$	$S_0$	

$$O = \overline{S_{n-1}} A_{n-1} B_{n-1} + S_{n-1} \overline{A_{n-1}} \overline{B_{n-1}}$$



 
# Rete logica per controllo overflow versione 2

$$\text{Overflow } V = \overline{S_{n-1}} A_{n-1} B_{n-1} + S_{n-1} \overline{A_{n-1}} \overline{B_{n-1}}$$



# ALU semplificata a 1 bit

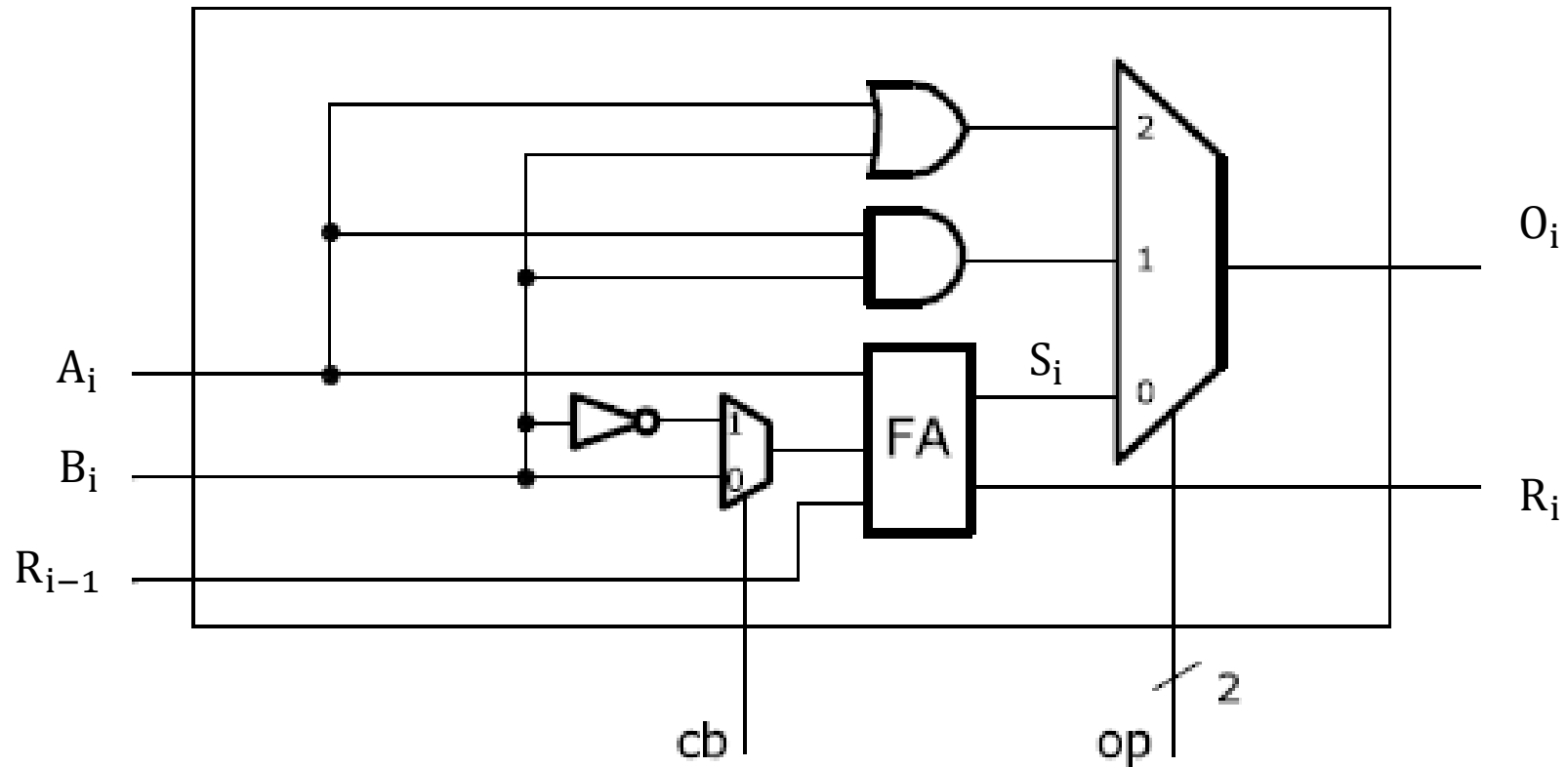


# ALU semplificata a 1 bit

---


- Il multiplexer di destra attraverso l'ingresso di selezione *op* (operazione) presenta in uscita una di queste alternative:
  - (0) il risultato del calcolo di FA,
  - (1) il risultato dell'AND,
  - (2) il risultato dell'OR.
- Per quanto riguarda il FA, l'ingresso di controllo *cb* (complementa B) determina cosa viene sommato:
  - (0) somma  $A_i + B_i + R_{i-1}$ ;
  - (1) somma  $A_i + \bar{B}_i$  (sottrazione tramite complemento).
- In sostanza l'ALU nella slide precedente è in grado sommare o sottrarre due bit, farne l'AND o l'OR.

# ALU $n$ bit

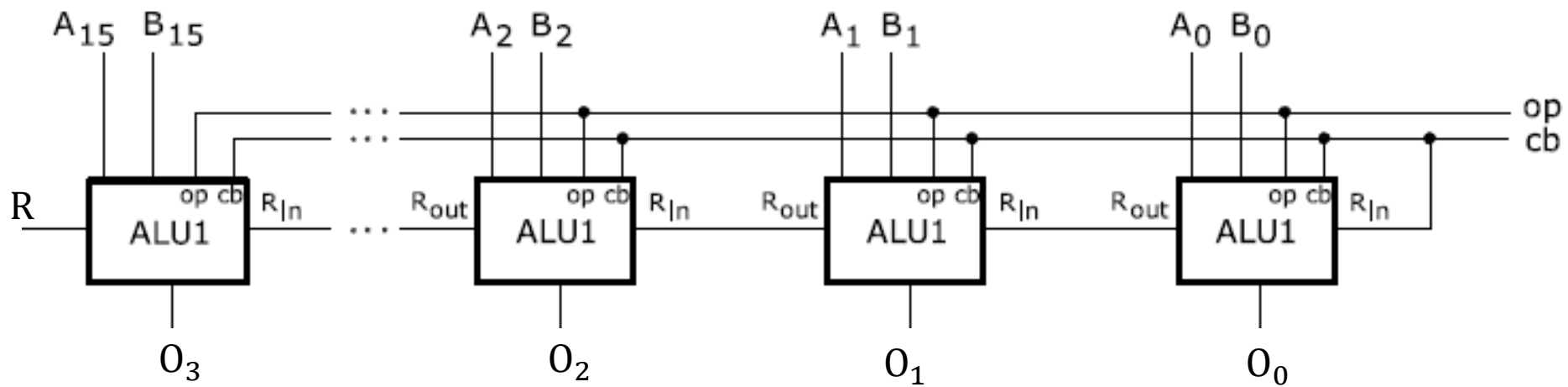

# ALU

---

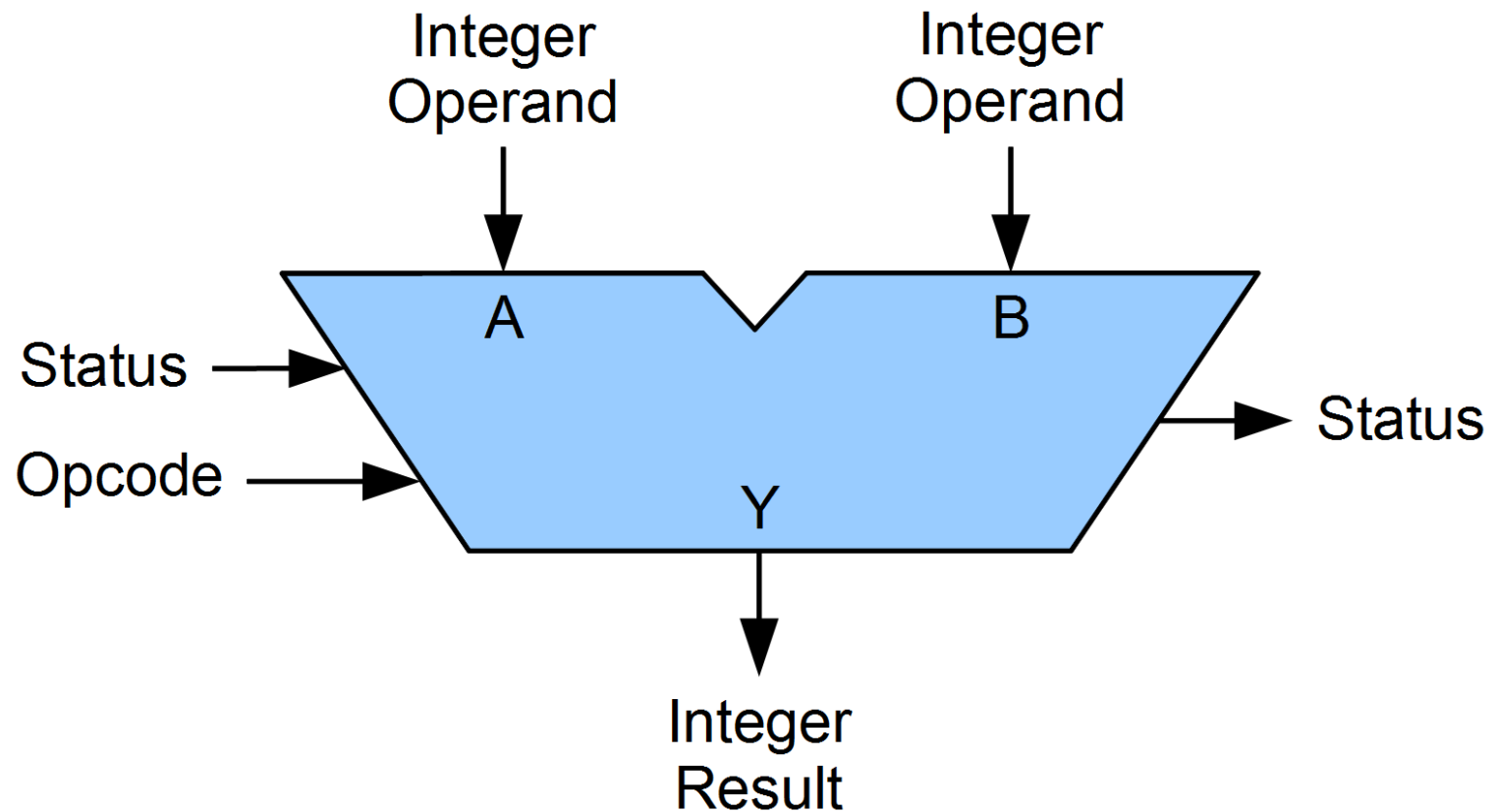

# Domande?

# Riferimenti principali

---

- Appendice B di ***Calcolatori elettronici. Architettura e Organizzazione***, Giacomo Bucci. McGraw-Hill Education, 2017.  
<http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/8838675465/1098336/AppB.pdf> (download gratuito)
- ***Slide Architettura degli Elaboratori AA 2019/2020*** corso di laurea triennale in Informatica dell'Università di Ferrara, Prof. Davide Bertozzi.